# Projeto de ADPLL para sincronia de sinais usando FPGA

Wellington W. F. Sarmento, Paulo de Tarso C. Pequeno e Ricardo C. Ciarlini

#### Resumo

- Conceitos básicos
- Visão Geral
- Problema
- Projeto
- Implementação VHDL e Testes

### Visão geral

- Um Phase Locked Loop(PLL) é um sistema de controle de circuito fechado (closed-loop) que mantém um sinal gerado com a mesma fase de um sinal de referência
- Tem usos em Telecomunicações, transmissões em linhas cabeadas ou não, controle de Jitter.
- Um PLL pode ser totalmente analógico, parcialmente digital (Digital PLL ou DPLL) ou totalmente digital (All-Digital PLL ou ADPLL)
- Presente trabalho apresentará um ADPLL descrito em VHDL e implementado no FGPA Altera Cyclone V

#### Problema


- Criar um PLL que possa recuperar a freqüência de rede de uma planta elétrica de alta potência a fim de manter o sincronismo entre o sinal que chega e o sinal distribuído na rede elétrica.
- O sinal de referência do PLL será de 60 Hz ou uma de suas harmônicas. O sinal de saída do PLL deverá ser de 60Hz em fase com o sinal de referência


#### Problema

 Como o kit de desenvolvimento não possui DACs, a onda senoidal de entrada deve ser discretizada, armazenada em tabela e usado em um contador a fim de gerar um sinal de saída com comportamento senoidal

### Projeto

#### Diagrama de Blocos

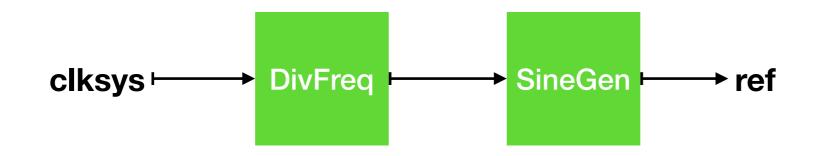

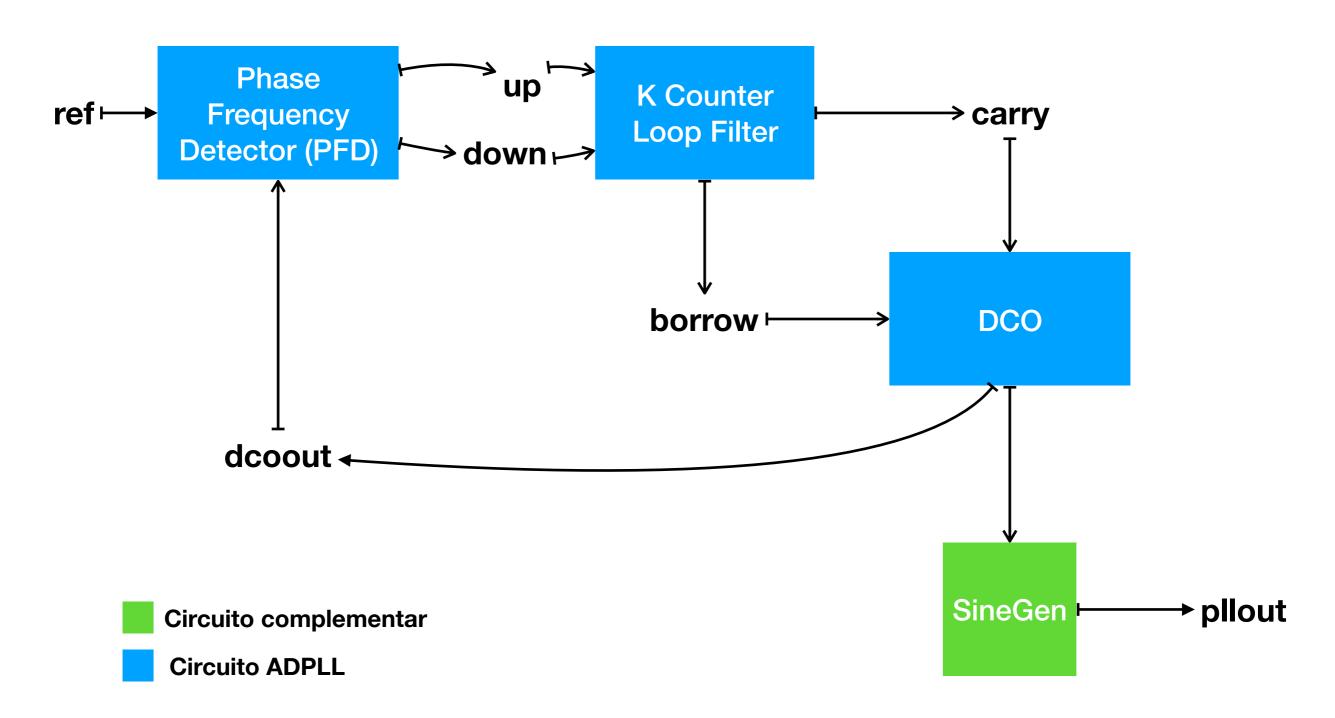

# Divisor de Frequência (DivFreq)

- Contador responsável por dividir a frequência fornecida ao sistema
- No caso, a frequência de entrada deste circuito será de 50 MHz
- A saída deste circuito deverá ser de 60 HZ ou 120Hz para a execução dos testes a serem realizados

#### Sine Generator(SineGen)

- Foram capturadas 135 amostras de seno armazenada em um vetor e utilizadas para imprimir um comportamento senoidal ao sinal que alimenta o sistema, bem como o sinal de saída do sistema
- A saída deste circuito é um barramento de 8 bits
- A entrada deste circuito é fornecida pelo DivFreq ou pelo DCO


# Phase Frequency Detector (PFD)

- Como detector de fase do PLL foi escolhido o circuito Phase Frequency Detector baseado em Flip-flops, proposto por [1] e sugerido por [2] e [4] para implementação de um ADPLL
- Sua vantagem frente ao circuito baseado em porta XOR é a possibilidade de detectar mudanças de fase tanto na subida do sinal quanto na descida

#### Comportamento do PFD

- Se a borda de subida de ref estiver adiantada em relação a borda de subida de dcoout, o sinal up será posto em "1" e down vai para "0".
- Se a borda de subida de dcoout estiver adiantada em relação a borda de subida de ref, o sinal down será posto em "1" e up vai para "0".
- Os sinais up e down serão iguais a 0 se as fases de ref e div forem iguais.

#### Phase Frequency Detector

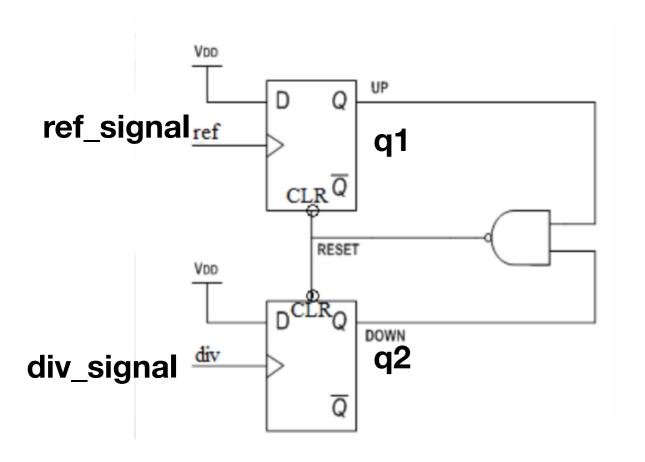

Circuito do PFD

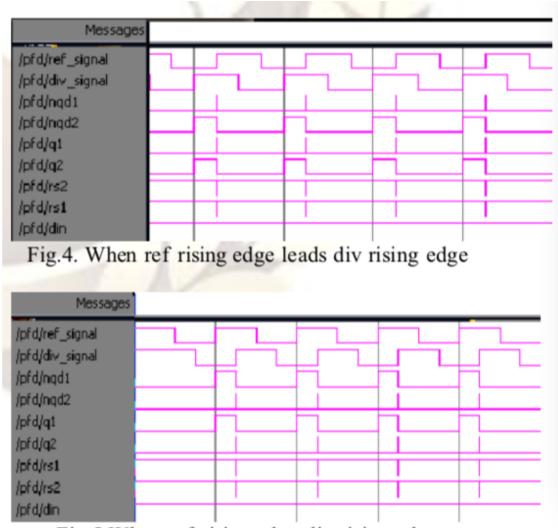


Fig.5. When ref rising edge div rising edge

Teste efetuado por [4]

- Circuito responsável pelo controle do Oscilador Controlado Digitalmente (DCO)
- Utilizado em PLLs para aplicação em Telecomunicações
- Sugerido por [2] e [4] para implementação de um ADPLL

- Formado por dois contadores crescentes (UP e DOWN)
- O clock dos contadores é dado por M vezes Fc
- Os valores típicos de M são: 8,16,32...

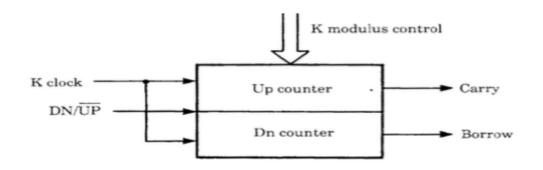


Diagrama de Blocos. Fonte: [2]

- O contador tem um range de 0 à K-1
- O Down é habilitado quando DN/UP está em 1 e UP é habilitado quando DN/UP está em 0
- Quando a contagem excede K-1 ambos os contadores são resetados
- Quando Down conta valor maior ou igual a K/2, o "Borrow" vai para 1
- Quando Up conta valor maior ou igual a K/
   2, "Carry" vai para 1
- O sinal "Carry" é dado pelo MSB do contador UP e o "Borrow", pelo MSB de Down


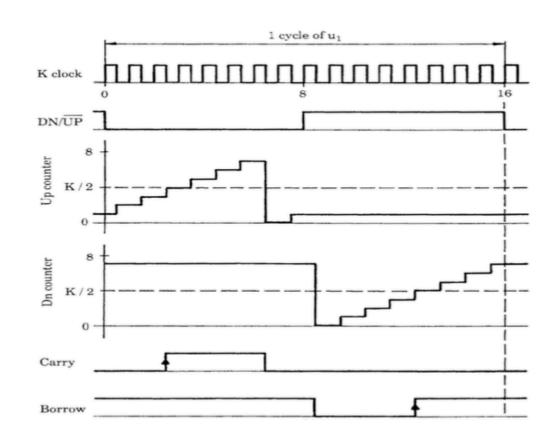


Diagrama de Tempo. Fonte: [7]

  Caso o sinal DN/~UP seja desmembrado em dois (down e up), os sinais Carry e Borrow não serão produzidos consecutivamente



 O artigo [4] exemplifica este caso

Comportamento de Carry com ref adiantado em relação a adpllout. Fonte: [4]

- O DCO é um oscilador que modifica sua frequência de saída dependendo dos sinais enviados pelo Loop Filter
- O DCO usado é basicamente composto por um IDCounter (Increment and Decrement Counter) e um Divisor de Frequência por N
- Carry é colocado na entrada de DECR e Borrow em INCR (em [3] os sinais foram trocados, conforme pode ser visto em [2], [4] e [7])
- Se não houver sinais Carries e Borrows, IDCounter divide sua saída OUT por 2 na borda positiva de IDClock

 


Diagrama de Blocos do DCO. Fonte: Figura modificada de [3]

 A saída OUT de IDCounter é usada como Clock para o Divisor de Frequência por N

 Esse divisor de frequência é usado para permitir controle da frequência que alimenta o PFD


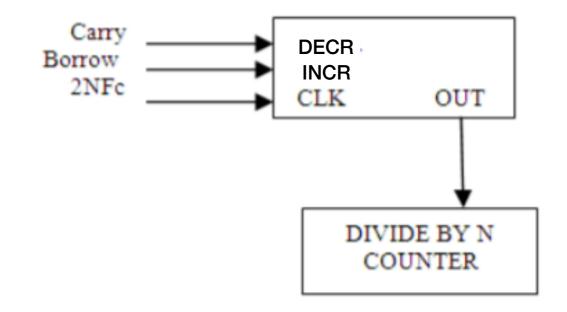


Diagrama de Blocos do DCO. Fonte: [4]

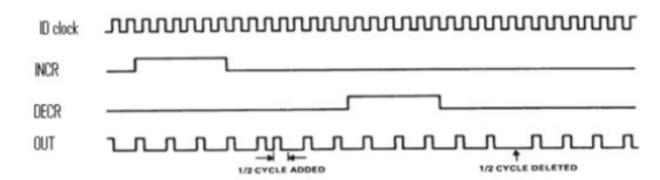 Se Carry estiver presente na entrada de IDCounter, um 1/2 ciclo é adicionado a OUT



 Se Borrow estiver presente na entrada de IDCounter, um 1/2 ciclo é subtraído de OUT

Diagrama de Tempo de INCR e DECR. Fonte: [3]

- A saída de IDCounter é IDout
- A função lógica de IDCounter, usando um TFF pode ser vista na figura à direita
- O T-Flipflop muda seu valor de saída em cada borda positiva de IDClock se nenhum sinal Carry ou Borrow estiver presente
- Na figura pode ser visto o sinal Carry aplicado quando o T-Flipflop estiver em "0"

ID out = (NOT (ID clock) AND (NOT (toggle-FF))

Função Lógica de IDCounter. Fonte: [4]

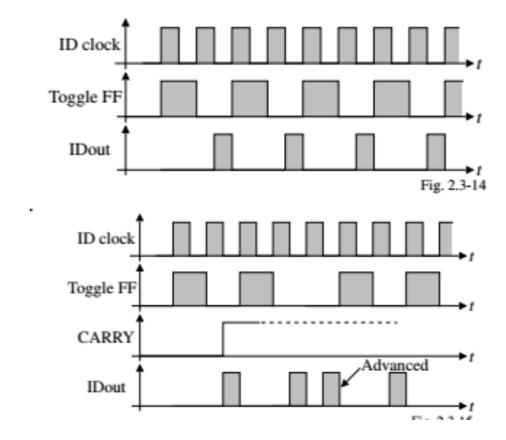


Diagrama de Tempo de Carry e Borrow. Fonte: [6]

#### Dados de Projeto

- Parâmetros sugeridos em [4][5] e utilizados para o projeto do ADPLL
- IDClock = 2NFc (eq. 1)
- M = 2N (eq. 2), usado para determinar KClock=MFc (Loop Filter)
- Onde,
  - IDClock: Sinal de Clock do DCO
  - Fc: Frequência Centro
  - N: Usado no Divisor de Frequência por N do DCO
  - M: Usado para determinar a frequência de operação do K-counter

#### Dados de Projeto

- M= 2K (eq. 3) (2K se for um detector de fase baseado em Flip-flop ou se o detector de fase for XOR o valor é 4K)
- Onde,
  - K: Módulo dos contadores do Filtro de Loop (K-Counter)
  - N: Usado no Divisor de Frequência por N do DCO
  - M: Usado para determinar a frequência de operação do K-counter

# Implementação VHDL e Testes

#### Dados de Projeto

- N=8 e Fc=60Hz
- IDClock = 2NFc = 2\*8\*60Hz=> IDClock=960Hz (Usamos no Model Sim T=1.0416ms)
- M = 2N = 2\*8=16, obtendo KClock=MFc=16\*60Hz=>
   KClock=960Hz (Usamos no Model Sim T=1.0416ms)
- M= 2K (2K para PFD) K=M/2=16/2 => K=8

# Repositório do Código e estrutura de arquivos

- Código VHDL publicado sob licença GPLv3 em <a href="https://github.com/">https://github.com/</a> wwagner33/adpll-vhdl
- O arquivo adpll.vhd traz a estrutura completa do circuito testado (ADPLL, divisor de frequência, gerador de seno)
- Os arquivos pfd.vhd, k\_counter.vhd e dco.vhd compõem o ADPLL

### Todos os componentes do circuito

```
component divfreq
   port(
     clk : in std_logic;
     ref : out std_logic
end component;
-- Sine Generator
component sine_wave_gen
  port(
               : in std_logic;
               : out natural range 0 to 255
  dataout
end component;
-- Phase Detector
component pfd
  port(
     a : in std_logic;
     b : in std_logic;
     out_up : out std_logic;
     out_down : out std_logic
end component;
```

```
component k_counter
port (
            in std_logic;
  in_up:
  in_down: in std_logic;
  -- up-down: in std_logic;
  kclock: in std_logic; -- M multiple of Fo
  carry: out std_logic;
  borrow: out std_logic);
end component;
-- Controlled Oscillator
component dco
  port(
     carry, borrow, clock: in std_logic;
     dco_out : out std_logic
end component;
```

Componentes DivFreq, SinGen e PFD em VHDL

Componentes K\_Counter (LF) e DCO em VHDL


# Estrutura dos componentes em VHDL: DivFreq e SinGen

```
-- Program: divfreq.vhd
-- Description: Frequency divider from clock of 50 MHz to 1Hz, 60/135, 1 KHz
-- Input: clk (extern clock)
-- Output: freq_1Hz
-- Author: Wellington, Paulo e Rodrigo
                                                                                   -- Program: sine_wave_gen.vhd
                                                                                   -- Description: Sine Wave Generator
                                                                                   -- Input: clk - reference clock from DivFreq circuit output
-- Date: 16/06/2021
                                                                                   -- Output: dataout -
-- State: No errors known
__ ***********
                                                                                   -- Author: Wellington W. F. Sarmento, Paulo de T. C. Pequeno e Rodrigo Ciarlini
-- Counter is 25000000 to 1 Hz (1 sample)
-- Counter is 416667 to +/- 60Hz (to 135 samples) = 3087
-- Counter is 208373 to +/- 120 Hz
-- counter is 25000 to 1 kHz
                                                                                   use ieee.std_logic_1164.all;
-- Counter is 1000 to 25KHz
                                                                                   use ieee.numeric_std.all; --try to use this library as much as possible.
-- Counter is 125 to 200KHz
-- Counter is 50 to 500KHz
                                                                                   -- Counter is 25 to 1MHz
-- Remove Counter to 25 MHz
                                                                                   end sine_wave_gen;
                                                                                   architecture sine_wave_gen_arch of sine_wave_gen is
signal counter : natural range 0 to 255:=0;
type table_type is array (integer range<>) of natural;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
                                                                                   -- ROM for storing the sine values from Prática TAED 07.pdf.
entity divfreq is
                                                                                                       : table_type(0 to 134):=(127,132,138,144,150,156,162,167,173,178,184,189,194,199,204,9
  port(
    clk: in std_logic;
                                                                                   ref: out std_logic);
end divfreq;
architecture divfreq_arch of divfreq is
                                                                                   dataout<= sine(counter);</pre>
                                                                                   counter_logic: process(clk)
signal count: natural range 0 to 3087:=0;
signal ot:
              std_logic:='0';
                                                                                    --to check the rising edge of the clock signal
                                                                                      if(counter = 135) then
begin
                                                                                      counter<=0;
elsif (rising_edge(clk)) then
   ref<=ot;
                                                                                      counter<=counter+ 1;
end if;</pre>
   divfreq_logic: process(clk)
                                                                                   end process counter_logic;
      if (clk'event and clk='1') then
                                                                                   end sine_wave_gen_arch;
         count <= count +1;
         if (count=125) then
            count<=0;
            ot<=not ot;
         end if;
      end if:
   end process;
```


Código do Divfreq para saída de 60Hz com 135 amostras de seno

end divfreq\_arch;

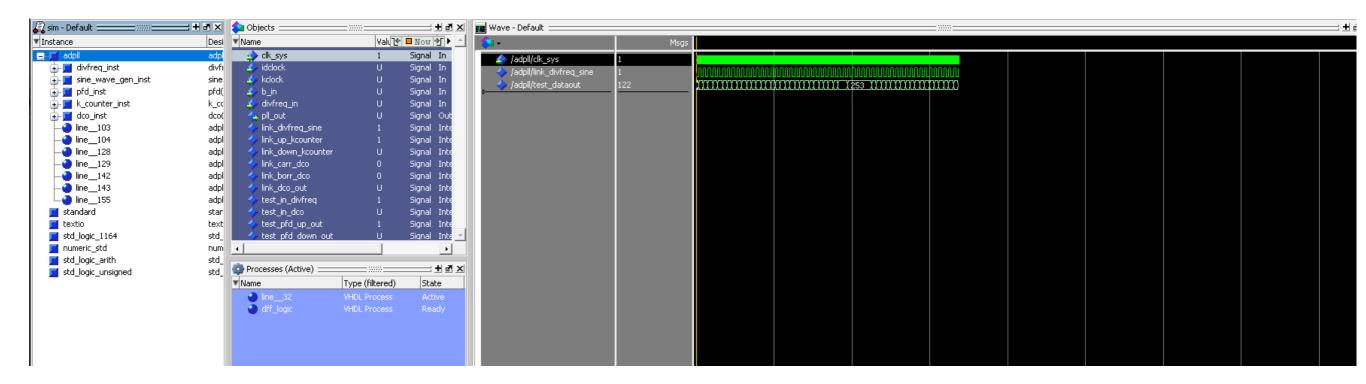Código de criação e tabela com 135 amostras de seno e saída destes valores conforme sinal vindo de Divfreq



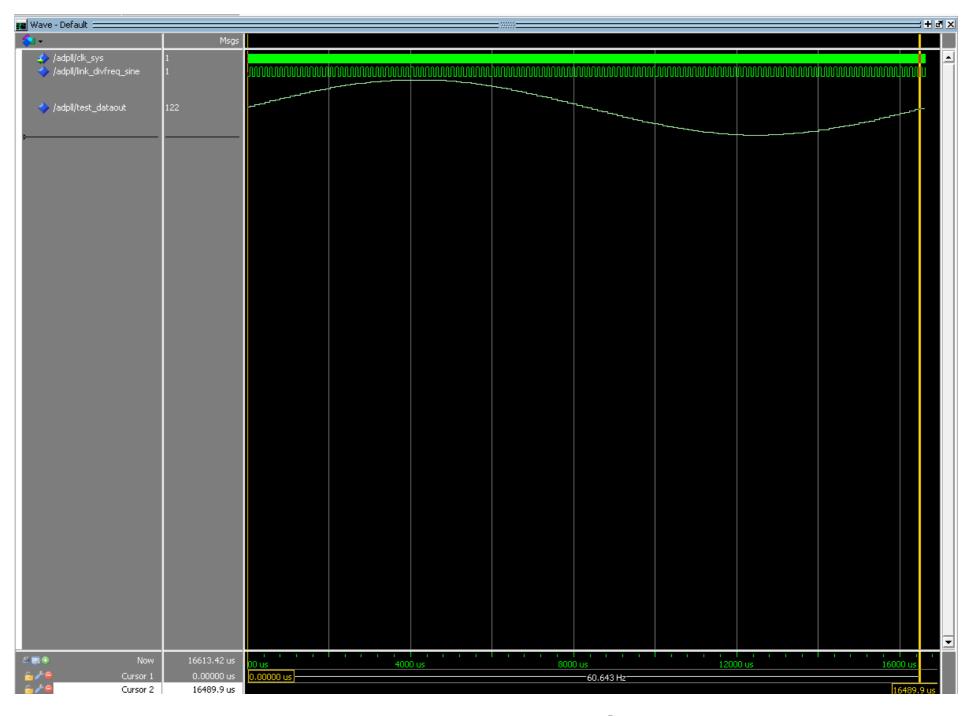O circuito foi simulado com o sinal de entrada clk\_sys=50MHz. O Signal link\_divfreq\_sine mostra o sinal de saída de Divfreq e entrada em SineGen. O Signal test\_dataout mostra a saída de SineGen (sine\_wave\_gen\_inst)



Signal test\_dataout não formato Analógico no ModelSim

### Estrutura dos componentes em VHDL: PFD

```
-- Program: pfd.vhd
-- Description: Phase and frequency Detector proposed by Behzad Razavi
     Paper: Design of Monolithic Phase-Locked Loops and Clock Recovery Circuits - a tutorial, 1996 (IEEExplore)
-- Input: a, b (input signals)
-- Output: up,down. Behavior:
  If freq(b) = freq(a), and Phase(a)=Phase(b), up=0,down=0
     If freq(a) > freq(b), up=1, down=0
If freq(b) > freq(a), up=0,down=1
  If freq(a)=freq(b), up=1 or down=1 with width pulse equal to Phase(b)-Phase(a)
-- Author: Wellington W. F. Sarmento, Paulo de T. C. Pequeno e Rodrigo Ciarlini
-- Date: 24/06/2021
-- State: No known errors
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity pfd is
  port (
                in std_logic;
     a :
                in std_logic;
     out_up : out std_logic;
     out_down : out std_logic);
END pfd;
architecture pfd_arch of pfd is
-- create a component D_FF(d_ff.vhd)
  component d_ff
     port(clk : in std_logic;
                 : in std_logic;
         rst : in std_logic;
                 : out std_logic;
                 : out std_logic);
  end component;
  signal srst,sup,sdown,sd : std_logic;
  constant set_signal : std_logic:='1'; -- The D input must be '1' because is necessery to PFD proposed >
by Rizavi
```


### Estrutura dos componentes em VHDL: PFD

```
begin
   out_up<=sup;
   out_down<=sdown:
   sd<=set_signal;
-- use component d_ff and a AND port to create the Phase and Frequency Detector
   -- map ports of component to signals
   d_ff_1_map_ports : d_ff
   port map(clk => A,
          d => sd.
          rst => srst,
          q => sup);
   -- both output's D-Flip Flops put in AND port. up and down set to zero,
   -- but the delay between A and B signal generate a width pulse equal to phases differences.
   srst <= sup nand sdown;</pre>
   -- map ports of component to signals
   d_ff_2_map_ports : d_ff
port map(clk => B,
          d \Rightarrow sd.
          rst => srst.
          q => sdown);
END pfd_arch;
```

Código do circuito PFD formado por dois Flipflops D e uma porta NAND.



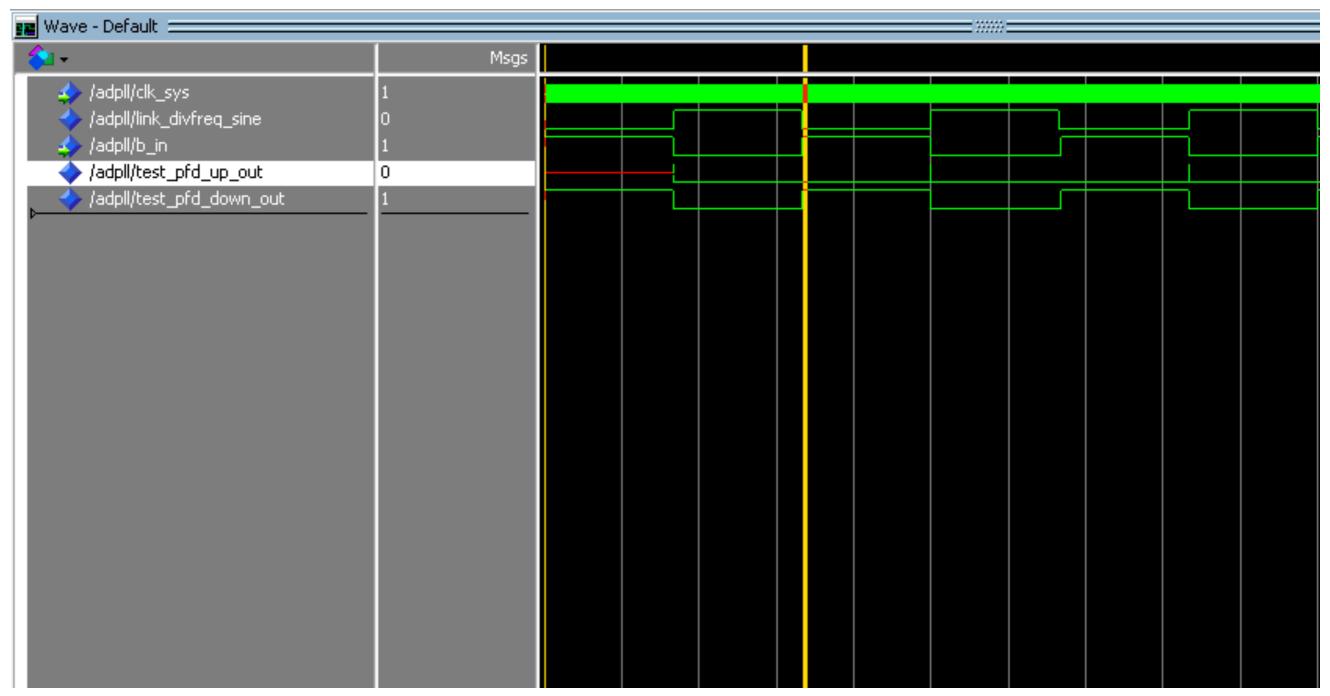Teste do circuito de PFD com o DivFreq. Os sinais de entrada de PFD são link\_divfreq\_sine e b\_in. O primeiro é a saída de DivFreq e está com 60 Hz, o segundo seria a saída do ADPLL e foi simulada com um sinal de 60 Hz. As duas entradas do PFD estão em fase.




Teste do circuito de PFD com o DivFreq. Os sinais de entrada de PFD são link\_divfreq\_sine e b\_in. O primeiro é a saída de DivFreq e está com 60 Hz, o segundo seria a saída do ADPLL e foi simulada com um sinal de 60 Hz. As duas entradas do PFD estão fora fase.
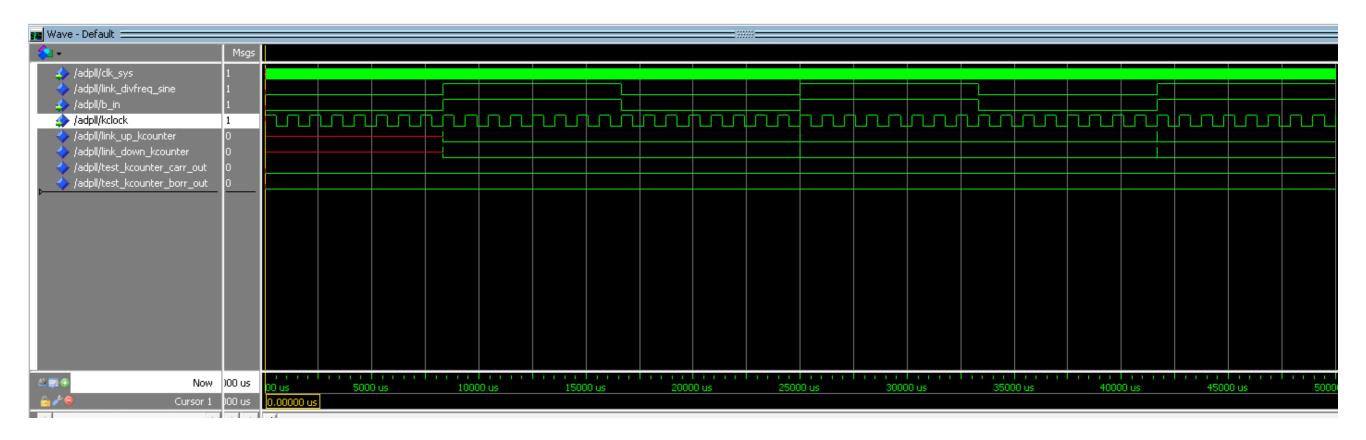
# Estrutura dos componentes em VHDL: K\_Counter

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity k_counter is
   port (
      in_up:
                 in std_logic;
      in_down: in std_logic;
      kclock: in std_logic;
      carry: out std_logic;
borrow: out std_logic);
end k_counter;
[architecture k_counter_arch of k_counter is
   constant k: natural:=8;--16
   signal sup,sdown: std_logic;
   signal kcountup,kcountdown : natural:=0;
   signal otup,otdown: std_logic:='0';
begin
   carry<=otup;
   borrow<=otdown;
   sup<=in_up;
   sdown<=in_down:
   count_up: process(kclock)
      variable msb: std_logic_vector(3 downto 0);
         if (sdown='0' and sup='1') then
            kcountup<=kcountup+1;
            if (kcountup>(k-1)) then
               kcountup<=0:
            end if;
         end if:
         msb:=std_logic_vector(to_unsigned(kcountup, msb'length));
         otup<=msb(3);
   end process count_up;
   count_down: process(kclock)
      variable msb: std_logic_vector(3 downto 0);
         if (sdown='1' and sup='0') then
            kcountdown<=kcountdown+1;
            if (kcountdown>(k-1)) then
               kcountdown<=0;
            end if:
         msb:=std_logic_vector(to_unsigned(kcountdown, msb'length));
         otdown<=msb(3);
   end process count_down;
end k_counter_arch;
```



Sinais de entrada do sistemas estão fora de fase, sendo sinal ref 180o defasado em relação ao b\_in (que simula o sinal do DCO). Borrow foi ativado para compensar a defasagem.




Sinais de entrada do sistemas estão em fase, ref está em fase com b\_in (que simula o sinal do DCO).

Borrow e Carry vão para zero.

 
### Estrutura dos componentes em VHDL: DCO

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dco is
                   carry, borrow, clock : in std_logic;
                   dco_out
                                          : out std_logic
end dco:
architecture dco_arch of dco is
   constant n: natural:=8;
   signal soutincr, soutdecr, sidoutincr, sidoutdecr, sidout, sfcout: std_logic:='0';
   signal sborrow,scarry: std_logic:='0';
   signal countincr,countfc : natural:=0;
   signal countdecr : natural:=8;
sborrow<=borrow;
scarry<=carry;
incr: process(sborrow)
begin
      if (sborrow='1') then
         soutincr<= '1';
         soutincr<= '0';
      end if;
end process incr;
decr: process(scarry)
begin
      if (scarry='1') then
  soutdecr<='1';</pre>
         soutdecr<='0';
      end if;
end process decr;
counterincr: process(clock)
   if (clock'event AND clock='1') then
      if (soutincr='1') then
```

Trecho de código do DCO baseado nas propostas de [2],[4] e [6]



 Sinais de entrada do sistemas estão fora de fase. A rede está atrasado em relação ao sinal gerado por DCO. Borrow foi ativado para compensar a defasagem.




Sinais de entrada do sistemas estão fora de fase. A rede está adiantada em relação ao sinal de DCO.

Carry foi ativado para compensar a defasagem.

# Estrutura dos componentes em VHDL: Completo

```
link_divfreq_sine,link_up_kcounter,link_down_kcounter,link_carr_dco,link_borr_dco,link_dco_out : 🤿
std_logic; --sdownup
   signal test_in_divfreq,test_pfd_up_out,test_pfd_down_out,test_kcounter_carr_out,test_kcounter_borr_out: =
std_logic; -- sinais para proposito de teste
                              : natural range 0 to 255; -- sinais para proposito de teste
begin
   adpll_out <= link_dco_out;|
   -- Frequency divider to create smallest frequency from 50MHz frequency signal(ex.; 200KHz,60Hz,120Hz)
   divfreq_inst : divfreq
   port map(
                               clk_sys,
link_divfreq_sine
         clk
         ref
         );
   test_in_divfreq<= divfreq_in or link_divfreq_sine; -- pin to test divfreq
   -- Sine Wave Generator
   sine_wave_gen_inst: sine_wave_gen
   port map(
      c1k
                      => link_divfreq_sine,
                   => test_dataout --link_swg_pfd,
      dataout
   );
   -- Phase Detector
   pfd_inst : pfd
   port map(
                       => test_in_divfreq, -- link_swg_pfd,
=> link_dco_out, -- Saida do DCO entr
=> link_up_kcounter,
         a
b
                               link_dco_out, -- Saida do DCO entra em PFD -- b_in,
         out_up
         out_down
                         => link_down_kcounter
-- test_pfd_up_out<=link_up_kcounter;</pre>
-- test_pfd_down_out<=link_down_kcounter;</pre>
   --- sdownup<= link_down_kcounter OR link_up_kcounter;
-- -- Loop Filter
   k_counter_inst : k_counter
   port map(
         in_up
                               link_up_kcounter,
                        => link_down_kcounter,
         in down
                       => sdownup,
         downup
                        => kclock,
=> link_carr_dco,
         kclock
```

 Trecho do código do ADPLL implementado e os sinais de referência da rede.



Sinal da rede (link\_divfreq\_sine) está adiantado em relação ao sinal Fc usado no ADPLL (frequência a ser fornecida pelo ADPLL que sai de adpll\_out). O sinal de Carry (link\_carr\_dco) é mantido até que os dois sinais sejam colocados em fase. O sinal de Borrow fica em zero.

#### Conclusões

- A simulação completa do sistema foi realizada usando ondas quadráticas com as frequências desejadas (60Hz e variações próximas)
- O comportamento geral do sistema foi aceitável, embora o Dirty Cicle do sinal de saída do ADPLL (adpll\_out) não fosse o mesmo da rede (ver slide 42)
- O uso do gerador de seno (SineGen) não foi usado entrada de PFD, somente uma onda quadrática com a frequência igual a 60Hz que pode ser modificada para 61Hz para e para 59Hz a fim de testar o controle do sinal de saída do ADPLL

#### Conclusões

- As simulações com os geradores de Seno serão realizadas posteriormente para que se possa ter o comportamento completo do sistema, conforme foi requerido pelo professor da disciplina
- O código do DCO foi refeito e não está diretamente relacionado com a explicação presente nos slides 18,19, 20 e 21. As alterações foram necessárias após a melhor compreensão do funcionamento do sistema como um todo. As alterações serão discutidas em outra apresentação

#### Referências

- (1) Behzad Razavi, "Design of Monolithic PhaseLocked Loops and Clock Recovery CircuitsA Tutorial," in Monolithic Phase-Locked Loops and Clock Recovery Circuits: Theory and Design, IEEE, 1996, pp.1-39, doi: 10.1109/9780470545331.ch1.
- (2) E. Zianbetov, M. Javidan, F. Anceau and D. Galayko, E. Colinet, J. Juillard. Design and VHDL Modeling of All-Digital PLLs. 8th IEEE International NEWCAS Conference (NEWCAS'10), Montreal: Canada (2010).
- (3) K. Lata, M. Kumar. ADPLL Design and Implementation on FPGA. International Conference on Intelligent Systems and Signal Processing (ISSP), IEEE, 2013.
- (4) Gayathri M G. Design of All Digital Phase Locked Loop in VHDL. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Vol. 3, Issue 4, 2013, pp. 1074-1076.
- (5) Henry Young, Alex Tong, Ahmed Allam. Projeto de um DPLL. Disciplina High Level Digital ASIC Design Using CAD (EE552), Departamento de Engenharia Elétrica e de Computadores, Universidade de Alberta, Canadá, 1999. Acessado em 10/05/2021.
- (6) P. E. Allen. Lecture 080 All Digital Phase Lock Loops (ADPLL). Material da disciplina *Frequency Sythesizers*, The School of Electrical and Computer Engineering of Georgia Institute of Technology,2003. Acessado em: 02/07/2021.
- (7) M. Kumar, K. Lata. FPGA Implementation of ADPLL with Ripple Reduction Techniques. International Journal of VLSI design & Communication Systems (VLSICS) Vol.3, No.2, 2012.