

# **Projeto de ADPLL para sincronia de sinais usando FPGA**

Wellington W. F. Sarmento, Paulo de Tarso C.  
Pequeno e Ricardo C. Ciarlini

# Resumo

- Conceitos básicos
- Visão Geral
- Problema
- Projeto
- Implementação VHDL e Testes

# Visão geral

- Um *Phase Locked Loop*(PLL) é um sistema de controle de circuito fechado (*closed-loop*) que mantém um sinal gerado com a mesma fase de um sinal de referência
- Tem usos em Telecomunicações, transmissões em linhas cabeadas ou não, controle de Jitter.
- Um PLL pode ser totalmente analógico, parcialmente digital (Digital PLL ou DPLL) ou totalmente digital (All-Digital PLL ou ADPLL)
- **Presente trabalho apresentará um ADPLL descrito em VHDL e implementado no FGPA Altera Cyclone V**

# Problema


- Criar um PLL que possa recuperar a frequência de rede de uma planta elétrica de alta potência a fim de manter o sincronismo entre o sinal que chega e o sinal distribuído na rede elétrica.
- O sinal de referência do PLL será de 60 Hz ou uma de suas harmônicas. O sinal de saída do PLL deverá ser de 60Hz em fase com o sinal de referência

# Problema

- Como o kit de desenvolvimento não possui DACs, a onda senoidal de entrada deve ser *discretizada*, armazenada em tabela e usado em um contador a fim de gerar um sinal de saída com comportamento senoidal

# Projeto

# Diagrama de Blocos

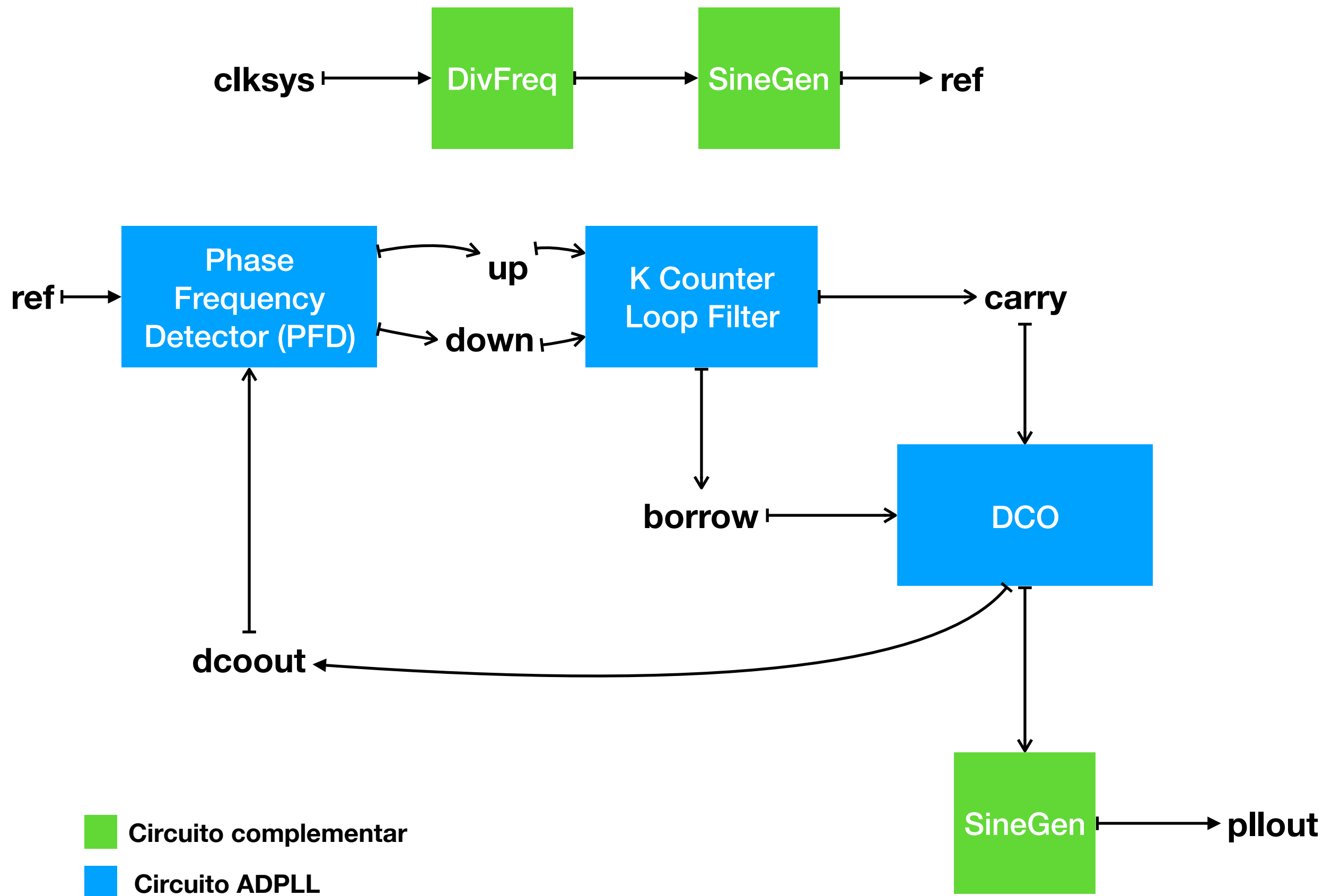



# Divisor de Frequência (DivFreq)

- Contador responsável por dividir a frequência fornecida ao sistema
- No caso, a frequência de entrada deste circuito será de 50 MHz
- A saída deste circuito deverá ser de 60 HZ ou 120Hz para a execução dos testes a serem realizados

# Sine Generator(SineGen)

- Foram capturadas 135 amostras de seno armazenada em um vetor e utilizadas para imprimir um comportamento senoidal ao sinal que alimenta o sistema, bem como o sinal de saída do sistema
- A saída deste circuito é um barramento de 8 bits
- A entrada deste circuito é fornecida pelo DivFreq ou pelo DCO


# Phase Frequency Detector (PFD)

- Como detector de fase do PLL foi escolhido o circuito Phase Frequency Detector baseado em Flip-flops, proposto por [1] e sugerido por [2] e [4] para implementação de um ADPLL
- Sua vantagem frente ao circuito baseado em porta XOR é a possibilidade de detectar mudanças de fase tanto na subida do sinal quanto na descida

# Comportamento do PFD

- Se a borda de subida de **ref** estiver adiantada em relação a borda de subida de **dcoout**, o sinal **up** será posto em "1" e **down** vai para "0".
- Se a borda de subida de **dcoout** estiver adiantada em relação a borda de subida de **ref**, o sinal **down** será posto em "1" e **up** vai para "0".
- Os sinais **up** e **down** serão iguais a 0 se as fases de **ref** e **div** forem iguais.

# Phase Frequency Detector

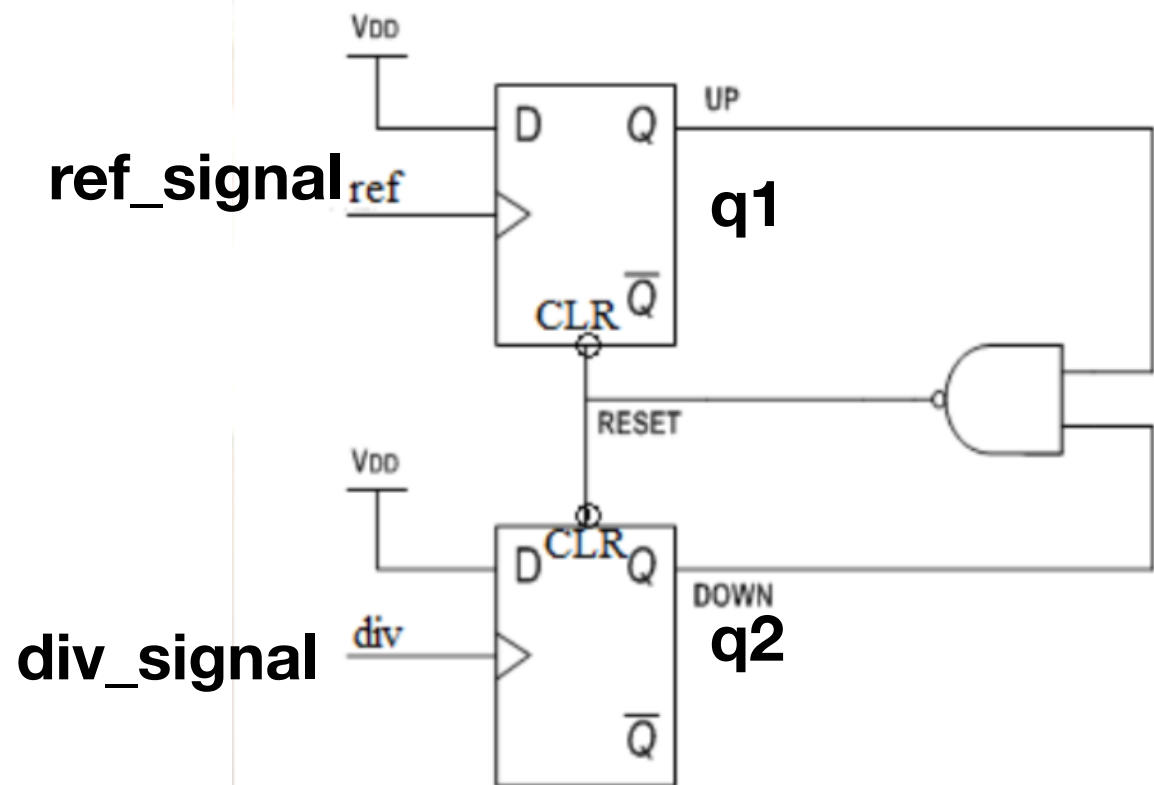

Circuito do PFD

 


Fig.4. When ref rising edge leads div rising edge

 


Fig.5. When ref rising edge div rising edge

Teste efetuado por [4]

# K-counter Loop Filter

- Circuito responsável pelo controle do Oscilador Controlado Digitalmente (DCO)
- Utilizado em PLLs para aplicação em Telecomunicações
- Sugerido por [2] e [4] para implementação de um ADPLL

# K-counter Loop Filter

- Formado por dois contadores crescentes (UP e DOWN)
- O clock dos contadores é dado por  $M$  vezes  $F_c$
- Os valores típicos de  $M$  são: 8, 16, 32...

 


Diagrama de Blocos. Fonte: [2]

# K-counter Loop Filter

- O contador tem um range de 0 à  $K-1$
- O Down é habilitado quando  $\text{DN}/\sim\text{UP}$  está em 1 e UP é habilitado quando  $\text{DN}/\sim\text{UP}$  está em 0
- Quando a contagem excede  $K-1$  ambos os contadores são resetados
- O sinal “Carry” é dado pelo MSB do contador UP e o “Borrow”, pelo MSB de Down
- Quando Down armazena valor maior ou igual a  $K/2$ , o “Borrow” vai para 1
- Quando Up armazena valor maior ou igual a  $K/2$ , “Carry” vai para 1


 


Diagrama de Tempo. Fonte: [4]

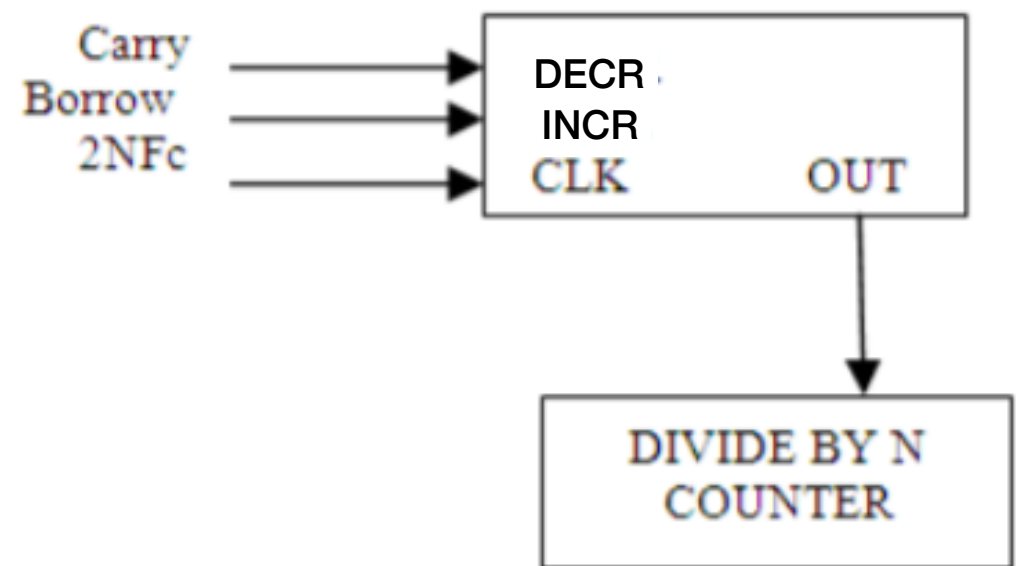

# Digital Controlled Oscillator (DCO)

- O DCO é um oscilador que modifica sua frequência de saída dependendo dos sinais enviados pelo Loop Filter
- O DCO usado é basicamente composto por um IDCounter (Increment and Decrement Counter) e um Divisor de Frequência por N
- Carry é colocado na entrada de INCR e Borrow em DECR (em [3] os sinais foram trocados, conforme pode ser visto em [2], [4] e [7])
- Se não houver sinais Carries e Borrows, IDCounter divide sua saída OUT por 2 na borda positiva de IDClock



**Diagrama de Blocos do DCO. Fonte:**  
**Figura modificada de [3]**

# Digital Controlled Oscillator (DCO)

- A saída OUT de IDCounter é usada como Clock para o Divisor de Frequência por N
- Esse divisor de frequência é usado para permitir controle da frequência que alimenta o PFD

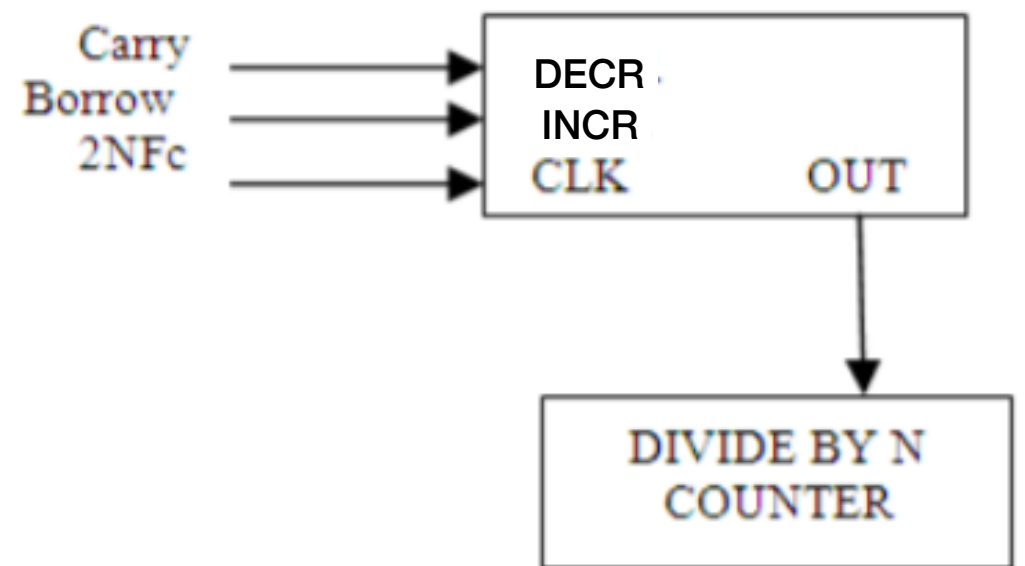


Diagrama de Blocos do DCO. Fonte: [4]

# Digital Controlled Oscillator (DCO)

- Se Carry estiver presente na entrada de IDCounter, um 1/2 ciclo é adicionado a OUT
- Se Borrow estiver presente na entrada de IDCounter, um 1/2 ciclo é subtraído de OUT

 




Diagrama de Tempo de INCR e DECR. Fonte: [3]

# Digital Controlled Oscillator (DCO)

- A saída de IDCounter é IDout
- A função lógica de IDCounter, usando um TFF pode ser vista na figura à direita
- O T-Flipflop muda seu valor de saída em cada borda positiva de IDClock se nenhum sinal Carry ou Borrow estiver presente
- Na figura pode ser visto o sinal Carry aplicado quando o T-Flipflop estiver em “0”

$$\text{ID out} = (\text{NOT (ID clock)}) \text{ AND } (\text{NOT (toggle-FF)})$$

**Função Lógica de IDCounter. Fonte: [4]**

  

**Diagrama de Tempo de Carry e Borrow. Fonte: [6]**

# Dados de Projeto

- Parâmetros sugeridos em [4][5] e utilizados para o projeto do ADPLL
- $IDClock = 2N F_c$  (eq. 1)
- $M = 2N$  (eq. 2) , usado para determinar  $KClock = M F_c$  (Loop Filter)
- Onde,
  - **IDClock**: Sinal de Clock do DCO
  - **F<sub>c</sub>**: Frequência Centro
  - **N**: Usado no Divisor de Frequência por N do DCO
  - **M**: Usado para determinar a frequência de operação do K-counter

# Dados de Projeto

- $M = 2K$  (eq. 3) ( $2K$  se for um detector de fase baseado em Flip-flop ou se o detector de fase for XOR o valor é  $4K$ )
- $N_{min} = 2M/K$  (eq. 4)
- Onde,
  - **K**: Módulo dos contadores do Filtro de Loop (K-Counter)
  - **N**: Usado no Divisor de Frequência por N do DCO
  - **Nmin**: Valor mínimo para N
  - **M**: Usado para determinar a frequência de operação do K-counter

# Implementação VHDL e Testes

# Repositório do Código e estrutura de arquivos

- Código VHDL publicado sob licença GPLv3 em <https://github.com/wwagner33/adpll-vhdl>
- O arquivo **adpll.vhd** traz a estrutura completa do circuito testado (ADPLL, divisor de frequência, gerador de seno)
- Os arquivos **pfd.vhd**, **k\_counter.vhd** e **dco.vhd** compõem o ADPLL



# Todos os componentes do circuito

```
component divfreq
port(
  clk : in std_logic;
  ref : out std_logic
);
end component;

-- Sine Generator
component sine_wave_gen
port(
  clk      : in std_logic;
  dataout  : out natural range 0 to 255
);
end component;

-- Phase Detector
component pfd
port(
  a      : in std_logic;
  b      : in std_logic;
  out_up : out std_logic;
  out_down : out std_logic
);
end component;
```

**Componentes DivFreq, SinGen e PFD em VHDL**

```
component k_counter
port (
  in_up:    in std_logic;
  in_down:  in std_logic;
  -- up-down: in std_logic;
  kclock:  in std_logic; -- M multiple of Fo
  carry:   out std_logic;
  borrow:  out std_logic
);
end component;

-- controlled oscillator
component dco
port(
  carry, borrow, clock : in std_logic;
  dco_out              : out std_logic
);
end component;
```

**Componentes K\_Counter (LF) e DCO em VHDL**

# Estrutura dos componentes em VHDL: DivFreq e SinGen

```
-- *****
-- Program: divfreq.vhd
-- Description: Frequency divider from clock of 50 MHz to 1Hz, 60/135, 1 KHz
-- Input: clk (extern clock)
-- Output: freq_1Hz
-- Author: Wellington, Paulo e Rodrigo
-- Date: 16/06/2021
-- State: No errors known
-- *****
-- Counter is 25000000 to 1 Hz (1 sample)
-- Counter is 416667 to +/- 60Hz (to 135 samples) = 3087
-- Counter is 208373 to +/- 120 HZ
-- counter is 25000 to 1 kHz
-- Counter is 1000 to 25KHz
-- Counter is 125 to 200KHz
-- Counter is 50 to 500KHz
-- Counter is 25 to 1MHz
-- Remove Counter to 25 MHz
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity divfreq is
  port(
    clk: in std_logic;
    ref: out std_logic);
end divfreq;

architecture divfreq_arch of divfreq is
  signal count: natural range 0 to 3087:=0;
  signal ot: std_logic:= '0';
begin
  ref<=ot;

  divfreq_logic: process(clk)
  begin
    if (clk'event and clk='1') then
      count<=count+1;
      if (count=125) then
        count<=0;
        ot<=not ot;
      end if;
    end if;
  end process;

end divfreq_arch;
```

**Código do Divfreq para saída de 60Hz com 135 amostras de seno**

```
-- *****
-- Program: sine_wave_gen.vhd
-- Description: Sine Wave Generator
-- Input: clk - reference clock from DivFreq circuit output
-- Output: dataout -
--
-- Author: Wellington W. F. Sarmento, Paulo de T. C. Pequeno e Rodrigo Ciarlini
-- Date: 24/05/2021
-- State: tested
-- *****

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all; --try to use this library as much as possible.

entity sine_wave_gen is
  port (clk: in std_logic;
        dataout: out natural range 0 to 255);
end sine_wave_gen;


architecture sine_wave_gen_arch of sine_wave_gen is
  signal counter: natural range 0 to 255:=0;
  type table_type is array (integer range<>) of natural;

  --ROM for storing the sine values from Prática TAED 07.pdf.
  signal sine: table_type(0 to 134):=(127,132,138,144,150,156,162,167,173,178,184,189,194,199,204,208,213,217,221,225,228,232,235,238,241,243,245,247,249,250,252,252,253,253,253,253,252,251,250,248,246,244,242,239,236,233,230,226,223,219,214,210,206,201,196,191,186,180,175,170,164,158,152,147,141,135,129,123,117,111,105,100,94,88,83,77,72,66,61,56,51,47,42,38,34,30,26,23,19,16,13,11,8,6,5,3,2,1,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,6,8,10,13,15,18,22,25,29,33,37,41,46,50,55,60,65,70,76,81,87,92,98,104,110,116,122);

begin
  dataout<= sine(counter);
  counter_logic: process(clk)
  begin
    --to check the rising edge of the clock signal
    if(counter = 135) then
      counter<=0;
    elsif (rising_edge(clk)) then
      counter<=counter+ 1;
    end if;
  end process counter_logic;
end sine_wave_gen_arch;
```


**Código de criação e tabela com 135 amostras de seno e saída destes valores conforme sinal vindo de Divfreq**

# Simulação dos Circuitos

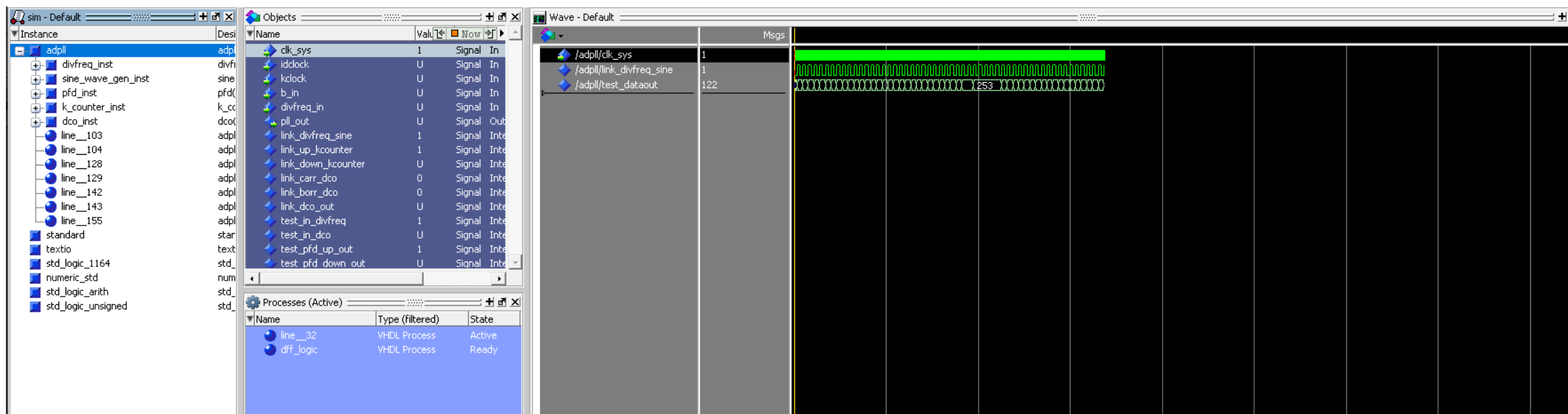

O circuito foi simulado com o sinal de entrada `clk_sys=50MHz`. O Signal `link_divfreq_sine` mostra o sinal de saída de `Divfreq` e entrada em `SineGen`. O Signal `test_dataout` mostra a saída de `SineGen` (`sine_wave_gen_inst`)

# Simulação dos Circuitos

 

Signal `test_dataout` não formato Analógico no ModelSim

# Estrutura dos componentes em VHDL: PFD

```
-- *****
-- Program: pfd.vhd
-- Description: Phase and frequency Detector proposed by Behzad Razavi
-- Paper: Design of Monolithic Phase-Locked Loops and Clock Recovery Circuits - a tutorial,1996 (IEEEExplore)
-- Input: a, b (input signals)
-- Output: up,down. Behavior:
--   If freq(b) = freq(a), and Phase(a)=Phase(b), up=0,down=0
--   If freq(a) > freq(b), up=1, down=0
--   If freq(b) > freq(a), up=0,down=1
--   If freq(a)=freq(b), up=1 or down=1 with width pulse equal to Phase(b)-Phase(a)
-- Author: Wellington W. F. Sarmento, Paulo de T. C. Pequeno e Rodrigo Ciarlini
-- Date: 24/06/2021
-- State: No known errors
-- *****

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity pfd is
  port (
    a :      in  std_logic;
    b :      in  std_logic;
    out_up  :  out std_logic;
    out_down : out std_logic);
END pfd;

architecture pfd_arch of pfd is
-- create a component D_FF(d_ff.vhd)
  component d_ff
    port(clk      : in std_logic;
         d        : in std_logic;
         rst      : in std_logic;
         q        : out std_logic;
         nq       : out std_logic);
  end component;

  signal srst,sup,sdown,sd      : std_logic;
  constant set_signal          : std_logic:='1'; -- The D input must be '1' because is necessary to PFD proposed
by Rizavi
```

Trecho do código do PFD

# Estrutura dos componentes em VHDL: PFD

```
begin
  out_up<=sup;
  out_down<=sdown;
  sd<=set_signal;

  -- use component d_ff and a AND port to create the Phase and Frequency Detector

  -- map ports of component to signals
  d_ff_1_map_ports : d_ff
  port map(clk => A,
           d => sd,
           rst => srst,
           q => sup);

  -- both output's D-Flip Flops put in AND port. up and down set to zero,
  -- but the delay between A and B signal generate a width pulse equal to phases differences.
  srst <= sup nand sdown;


  -- map ports of component to signals
  d_ff_2_map_ports : d_ff
  port map(clk => B,
           d => sd,
           rst => srst,
           q => sdown);

END pfd_arch;
```

---


Código do circuito **PFD** formado por dois Flipflops D e uma porta NAND.

# Simulação dos Circuitos

 

Teste do circuito de **PFD** com o **DivFreq**. Os sinais de entrada de **PFD** são **link\_divfreq\_sine** e **b\_in**. O primeiro é a saída de DivFreq e está com 60 Hz, o segundo seria a saída do ADPLL e foi simulada com um sinal de 60 Hz. **As duas entradas do PFD estão em fase.**

# Simulação dos Circuitos

 

Teste do circuito de **PFD** com o **DivFreq**. Os sinais de entrada de PFD são **link\_divfreq\_sine** e **b\_in**. O primeiro é a saída de DivFreq e está com 60 Hz, o segundo seria a saída do ADPLL e foi simulada com um sinal de 60 Hz. **As duas entradas do PFD estão fora fase.**



# Estrutura dos componentes em VHDL: K\_Counter


```
-- *****  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
  
entity k_counter is  
  port (  
    in_up:    in std_logic;  
    in_down:  in std_logic;  
    kclock:   in std_logic;  
    carry:    out std_logic;  
    borrow:   out std_logic);  
end k_counter;  
  
architecture k_counter_arch of k_counter is  
  constant k: natural:=8;--16  
  signal sup,sdown: std_logic;  
  signal kcountup,kcountdown : natural:=0;  
  signal otup,otdown: std_logic:='0';  
  
begin  
  carry<=otup;  
  borrow<=otdown;  
  sup<=in_up;  
  sdown<=in_down;  
  
  count_up: process(kclock)  
    variable msb: std_logic_vector(3 downto 0);  
  begin  
    if (sdown='0' and sup='1') then  
      kcountup<=kcountup+1;  
      if (kcountup>(k-1)) then  
        kcountup<=0;  
      end if;  
    end if;  
    msb:=std_logic_vector(to_unsigned(kcountup, msb'length));  
    otup<=msb(3);  
  
  end process count_up;  
  
  count_down: process(kclock)  
    variable msb: std_logic_vector(3 downto 0);  
  begin  
    if (sdown='1' and sup='0') then  
      kcountdown<=kcountdown+1;  
      if (kcountdown>(k-1)) then  
        kcountdown<=0;  
      end if;  
    end if;  
    msb:=std_logic_vector(to_unsigned(kcountdown, msb'length));  
    otdown<=msb(3);  
  
  end process count_down;  
  
end k_counter_arch;
```

Código do K\_Counter

# Referências


- (1) Behzad Razavi, "Design of Monolithic PhaseLocked Loops and Clock Recovery CircuitsA Tutorial," in Monolithic Phase-Locked Loops and Clock Recovery Circuits: Theory and Design , IEEE, 1996, pp.1-39, doi: 10.1109/9780470545331.ch1.
- (2) E. Zianbetov, M. Javidan, F. Anceau and D. Galayko, E. Colinet, J. Juillard. Design and VHDL Modeling of All-Digital PLLs. 8th IEEE International NEWCAS Conference (NEWCAS'10), Montreal: Canada (2010).
- (3) K. Lata, M. Kumar. ADPLL Design and Implementation on FPGA. International Conference on Intelligent Systems and Signal Processing (ISSP), IEEE, 2013.
- (4) Gayathri M G. Design of All Digital Phase Locked Loop in VHDL. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Vol. 3, Issue 4, 2013, pp. 1074-1076.
- (5) Henry Young, Alex Tong, Ahmed Allam. Projeto de um DPLL. Disciplina High Level Digital ASIC Design Using CAD (EE552), Departamento de Engenharia Elétrica e de Computadores, Universidade de Alberta, Canadá, 1999. Acessado em 10/05/2021.
- (6) P. E. Allen. Lecture 080 - All Digital Phase Lock Loops (ADPLL). Material da disciplina *Frequency Sythesizers*, The School of Electrical and Computer Engineering of Georgia Institute of Technology,2003. Acessado em: 02/07/2021.
- (7) M. Kumar, K. Lata. FPGA Implementation of ADPLL with Ripple Reduction Techniques. International Journal of VLSI design & Communication Systems (VLSICS) Vol.3, No.2, 2012 .

# Divisor de Frequência da Entrada

 


Divisor de Frequência para 25MHz

# PFD

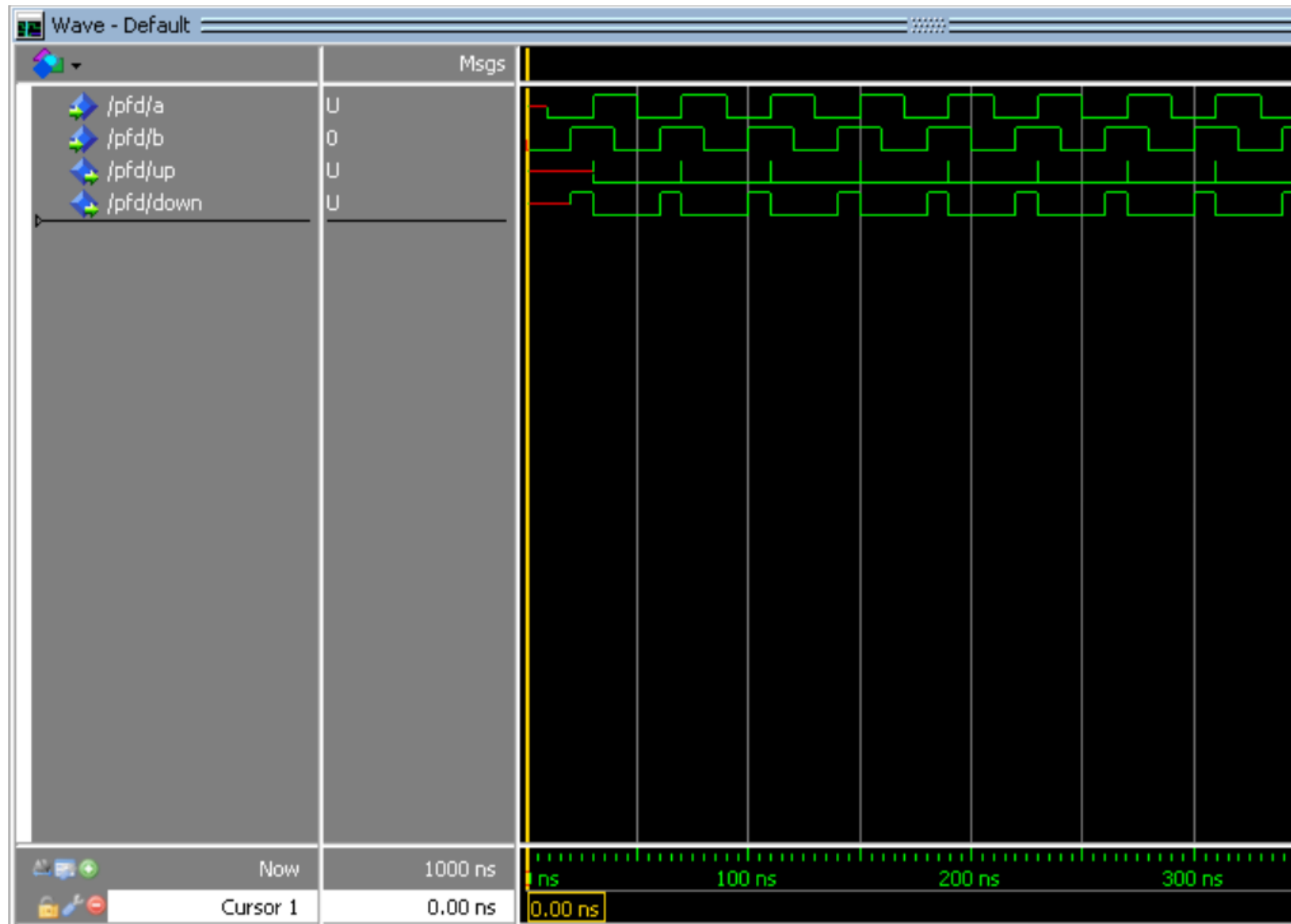


**REF está adiantado em relação a DIV**

# PFD

 

**DIV está adiantado em relação a REF**

# Bloco do FreqDiv implementado

 

Esquema do Divisor Frequência para a Frequência de entrada **ref**

# Parâmetros do ADPLL


- $K, N, k_{\text{clock}}, i_{\text{dclock}}$
- $f_c = 60\text{Hz};$
- $k_{\text{clock}} = M f_c = 32 \cdot 60 = 1920\text{Hz}$
- $i_{\text{dclock}} = 2N f_c = 2 \cdot 4 \cdot 60 = 480\text{Hz}$
- $M = 2K$
- $N_{\text{min}} = 2M/K$
- $K = 16$
- $M = 32$
- $N_{\text{min}} = 2 \cdot 32 / 16 = 4$

- The digital phase locked loop presented in this application note has  $K = 8$ ,  $N = 8$  and  $M = 16$ . This loop was tested with a clock = 25 MHz. The center frequency is 786 KHz. The lock BW is from 689 KHz to 909 KHz. From 763kHz to 806 kHz the lock is weak. The lock can be improved by utilizing a ripple cancellation circuit as described in reference [3]. The lock can also be improved by increasing the modulus of the K counter. However, the bandwidth will be reduced.

-



# PFD

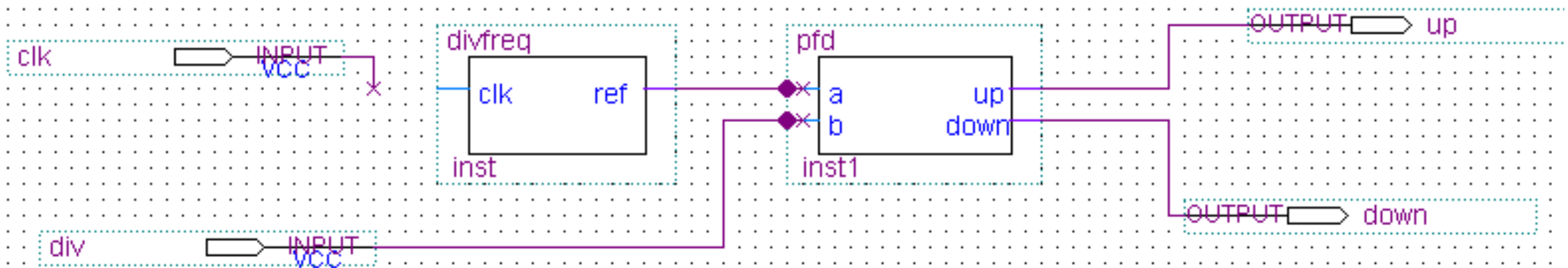

**Esquema de combinação do Divfreq com o PFD**